J-type: jal x1, label

Red = datapath, orange = control. I_format=100000, {is_branch,is_jal,is_jalr}=010 (next PC = PC+imm), RB_sel=10 (PC+4), Reg_Wen=1, Mem_Ren=0, Mem_Wen=0

