R-type: add x3, x1, x2

Red = datapath, orange = control. Op_sel_1=00 (rs1), Op_sel_2=00 (rs2), OP_CODE=000, {sub,unsigned,arith}=000, RB_sel=00 (ALU), Reg_Wen=1, Mem_Ren=0, Mem_Wen=0, {is_branch,is_jal,is_jalr}=000 (next PC = PC+4)

